| olivetti | N. com. | Data | IMPIANTO ELETTRICO | T 01 |
|---|---|---|---|---|
| Te 300 | ICA | 15-1-70 | Complessivo per Ordinamento T 01 | |
| Cod. prec. | NASC | 23-4-70 | | |
| N. disegno 234002956 | 01 MD | 24-9-74 | T. T. / Finitura / Scala / Materiale | N. P. M. 1 |
| Firme / Visto | | | | |

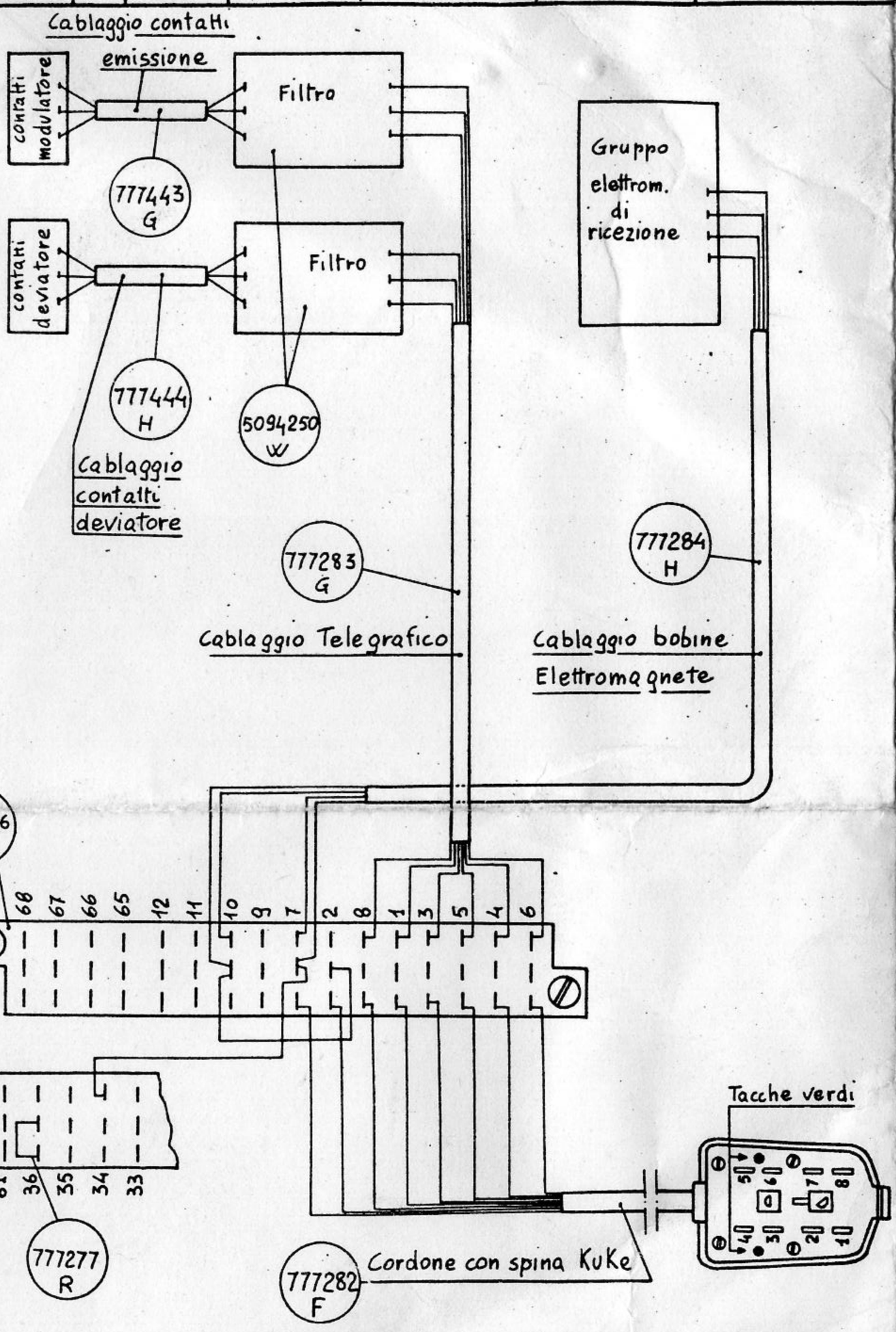

olivetti

Te 300

Cod. prec.

N. disegno 233002518

Firma Gabardi2 | Visto

| N. Com | Data |
|---|---|
| ICA | 22-1-70 |
| NASC | 11-5-70 |
| 01MD | 3-4-74 |

# IMPIANTO ELETTRICO

Complessivo per ordinamento M 25

T. T.

Finitura

Scala | Materiale

# M 25

N. F. M. 1

Interruttori

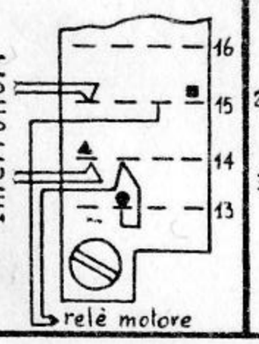


Note

1) Per inabilitare singolarmente gli interr (It-It-Ilock) agire sui rispettivi micro, spostando il terminale centrale sulla paglietta libera.
2) Per inabilitare contemporaneamente i tre interruttori spostare il terminale 14 ▲ sul 15 ■
3) Per inabilitare contemporaneamente i tre interruttori e rele motore spostare il terminale 13 ● sul 15 ■

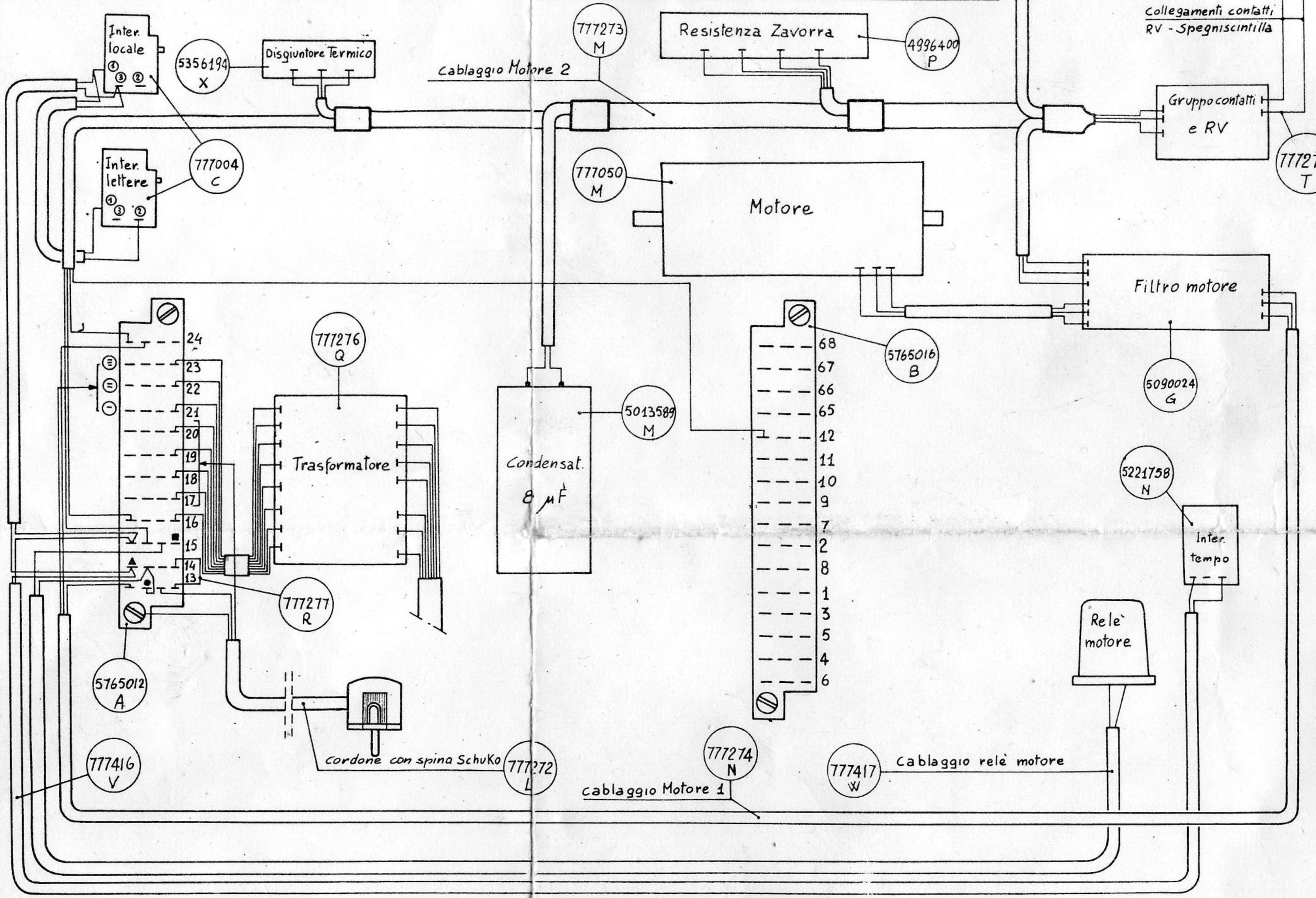

| olivetti | N. Com. | Data |
|---|---|---|
| Te 300 | ICA | 18-4-69 |
| Cod. prec | NASC | 23-4-70 |
| N. disegno 233000988 | 01MD | 22-2-72 |
| Firma Palmbo2 / Visto | 02MD | 22-2-72 |
| | 03MD | 22-2-72 |
| | 04MD | 10-1-73 |
| | 05MD | 25-9-74 |
| | 06MD | 25-9-74 |
| | 07MD | 25-9-74 |

IMPIANTO ELETTRICO

Schema generale interfaccia servizi 1A

T. T. | Livello aggiornamento: d

Finitura

Scala | Materiale

# S 015

N. P.M.

## CONNETTORE CON POLARIZZAZIONE TIPO BM

Punto su CANNON di interfac. — Punto di sezionam. su piastra mot.

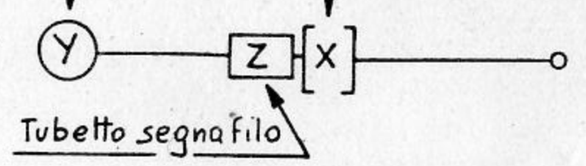


Note:

▲ = Dispositivi da ordinare singolarmente

- Gli interruttori e deviatori sono rappresentati in posizione di segnalazione non presente

### D001 ▲

In presenza di governi A110/1-A120/1-A130/1-A140/1 e in assenza del dispositivo D001 collegare faston 43 al punto 44.

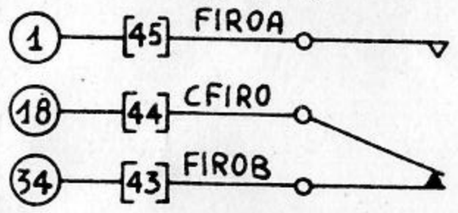


Segnalatore di prossima fine rotolo

### D002 ▲

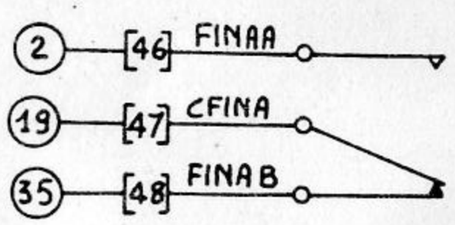


Segnalatore di prossima fine nastro sul PF incorporato

### D003 / D024/D044 ▲

In presenza di governi A110/1-A120/1-A130/1-A140/1 e in assenza dei dispositivi D003/D024/D044 collegare faston 39 al punto 38.

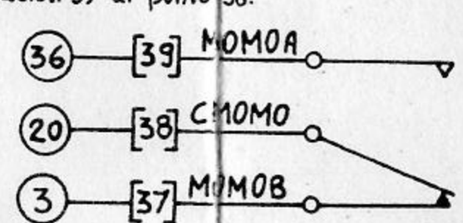


Segnalatore di motore in moto

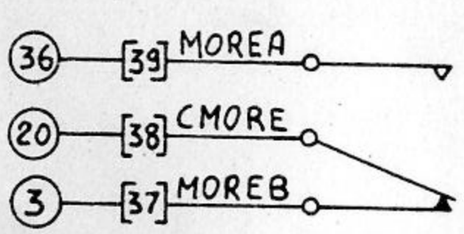


Segnalatore di motore a regime

### D011 ▲

In presenza di governi A110/1-A120/1-A130/1-A140/1 e in assenza del dispositivo D011 collegare faston 41 al punto 40.

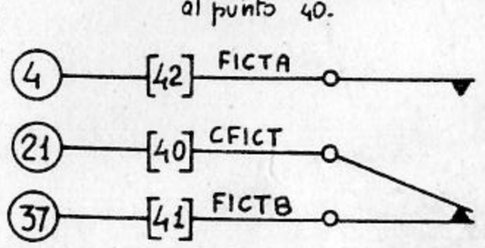


Segnalatore di carta rotta

### D033 ▲ / D046 ▲

Da ordinare solo nei lettori Se305 e Se308

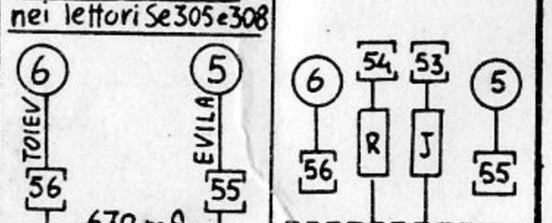


Avviamento elettrocomand. del lettore

- Richiamato nella distinta base del lettore Se 338/.....

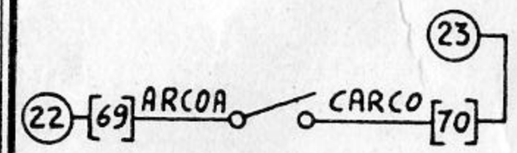


Segnalatore su riconoscimento codice del lettore

### D022 / D008 ▲

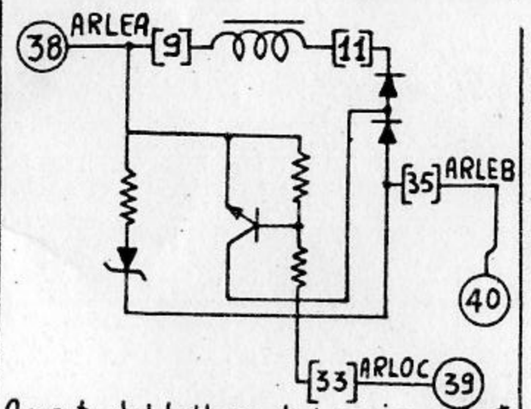


Arresto del lettore dal corrispondente

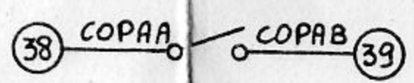


Controllo di parità verticale

### D005 ▲

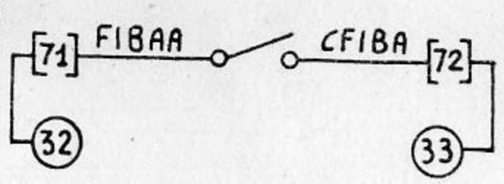


Segnalatore di fine nastro sul lettore incorporato

### D013 ▲

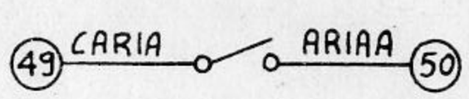


Risposta automatica in movimento

Richiamato nei circuiti motore M specifici

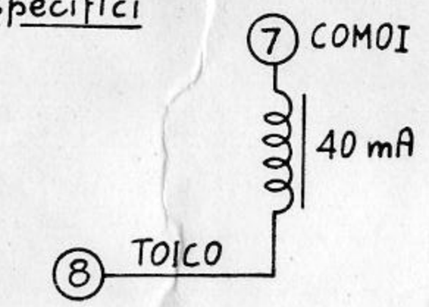


Elettromagnete accensione motore

### D030 ▲

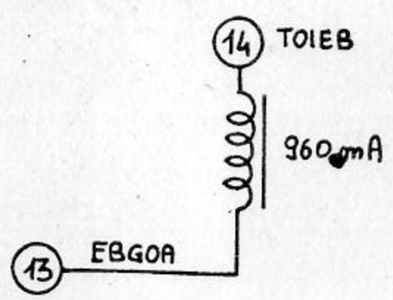


Blocco generale tastiera

- Richiamate nelle distinte dei gruppi F.....

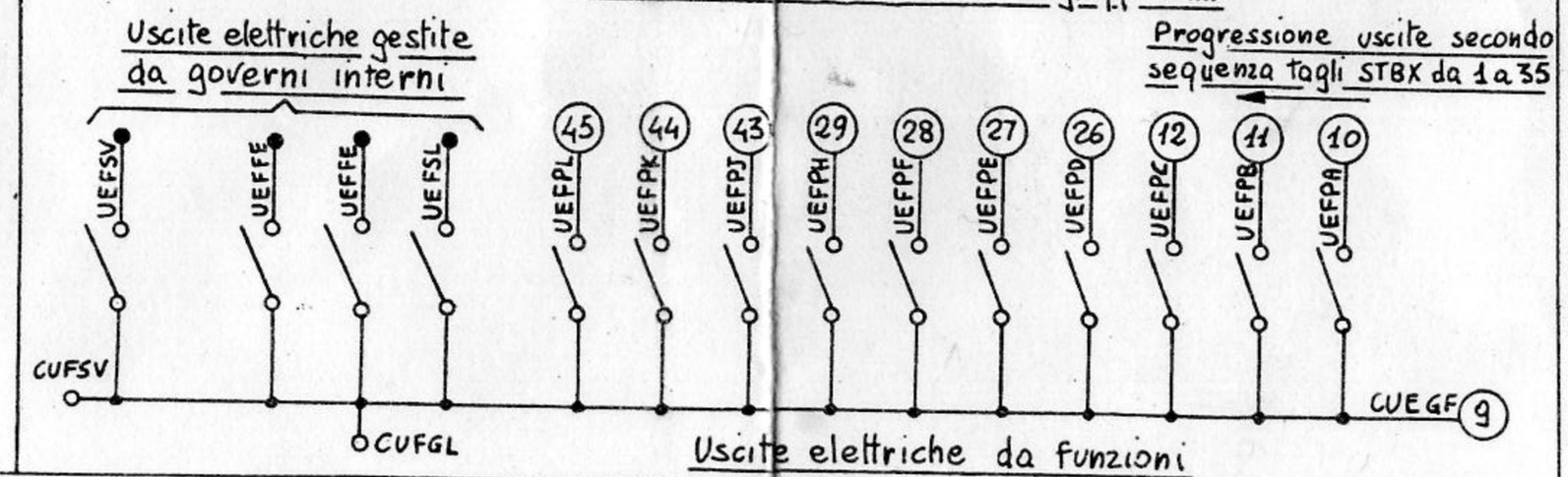


Uscite elettriche da funzioni

### D032 / D039 ▲

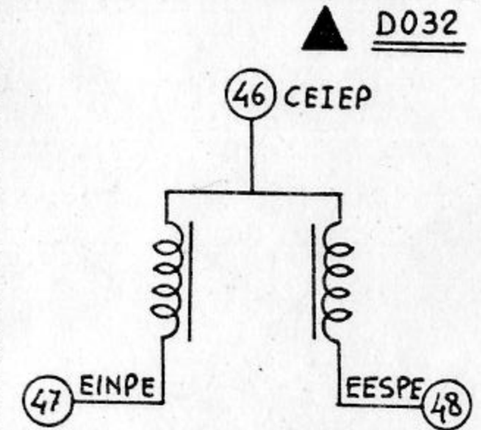


Inclusione ed esclusione elettrocomandate del PF

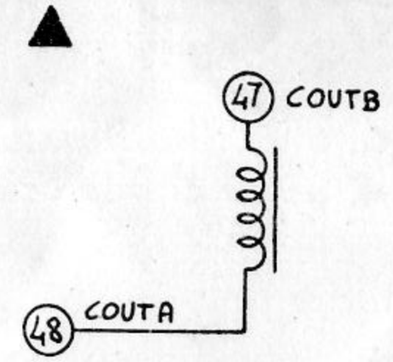


Estrazione elettrocomandata di scheda

### D014 ▲

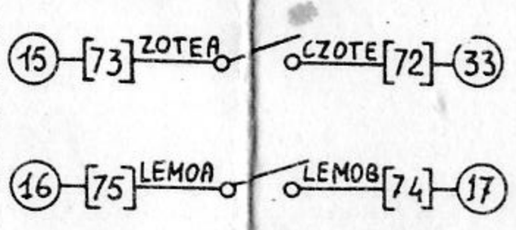


Segnalatore di nastro teso e lettore in moto su lettore incorporato